

EXAMEN MIDDELBAAR ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1985

MAVO-C

Donderdag 13 juni, 9.00–11.00 uur

Naam:


NATUURKUNDE

Examnummer:


Antwoordblad bij de opgaven 6, 8 en 10 (zie achterkant)

Vraag 6.b.

Geef in figuur 6 aan welk gedeelte van circuit II het beste geïsoleerd moet zijn.
Dat gedeelte moet je met potlood verdikken.

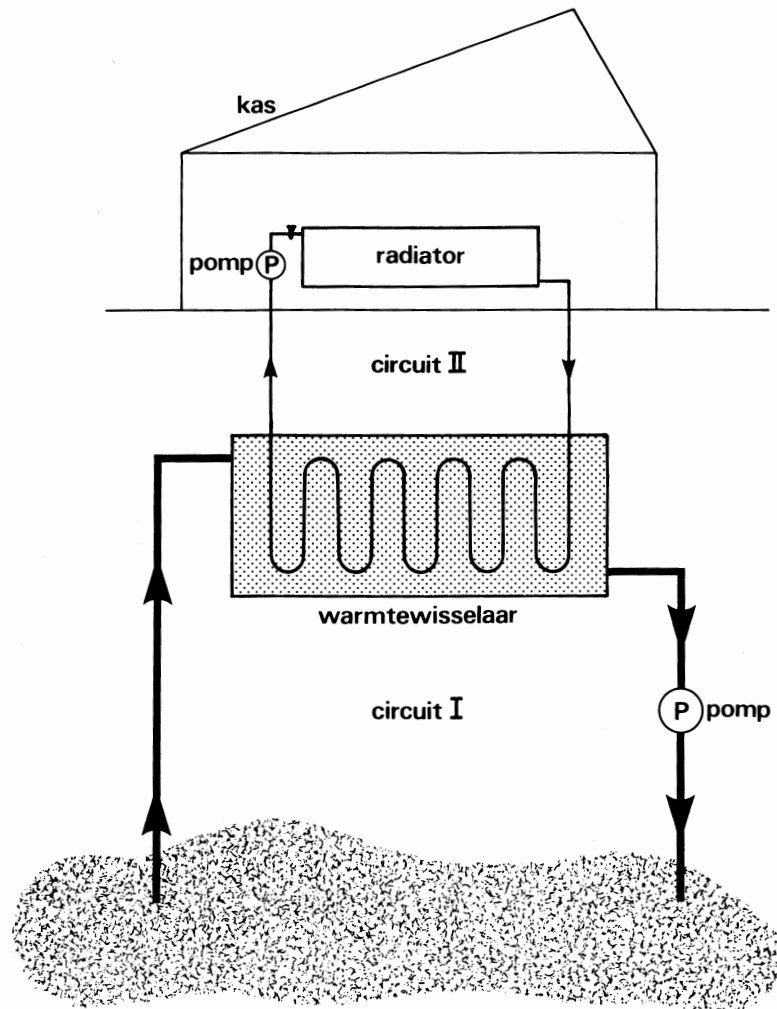

figuur 6

 


Vraag 8.


Ga voor alle acht schakelingen die hieronder staan na welke lampjes niet branden. Zet een kruis door *alle* lampjes die niet branden. Bijvoorbeeld zo:




Lampje A is losgedraaid.

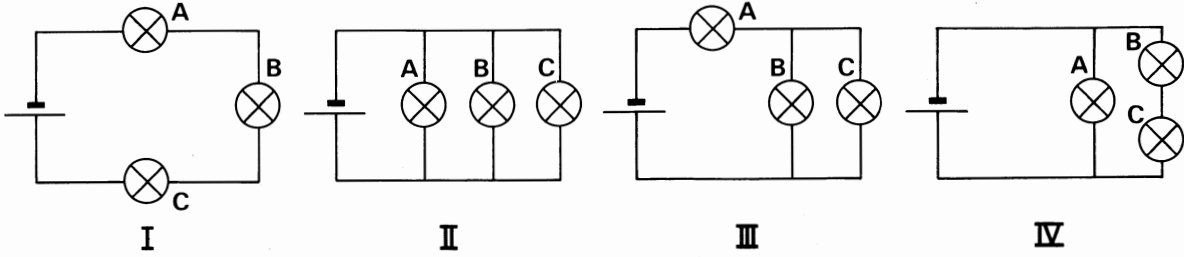

Lampje B is losgedraaid.

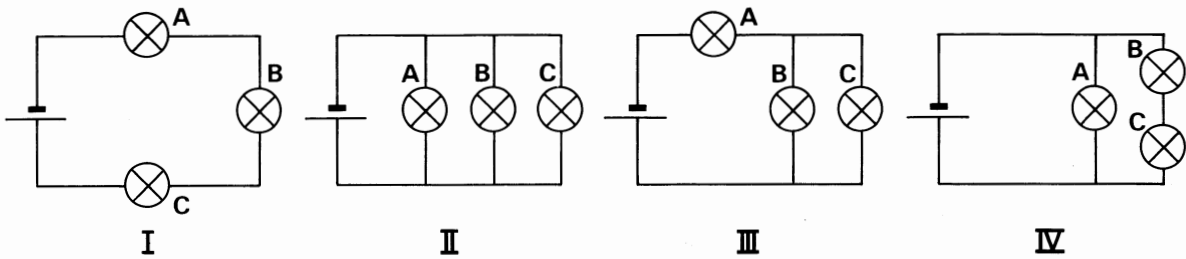

Vraag 10.c. en d.

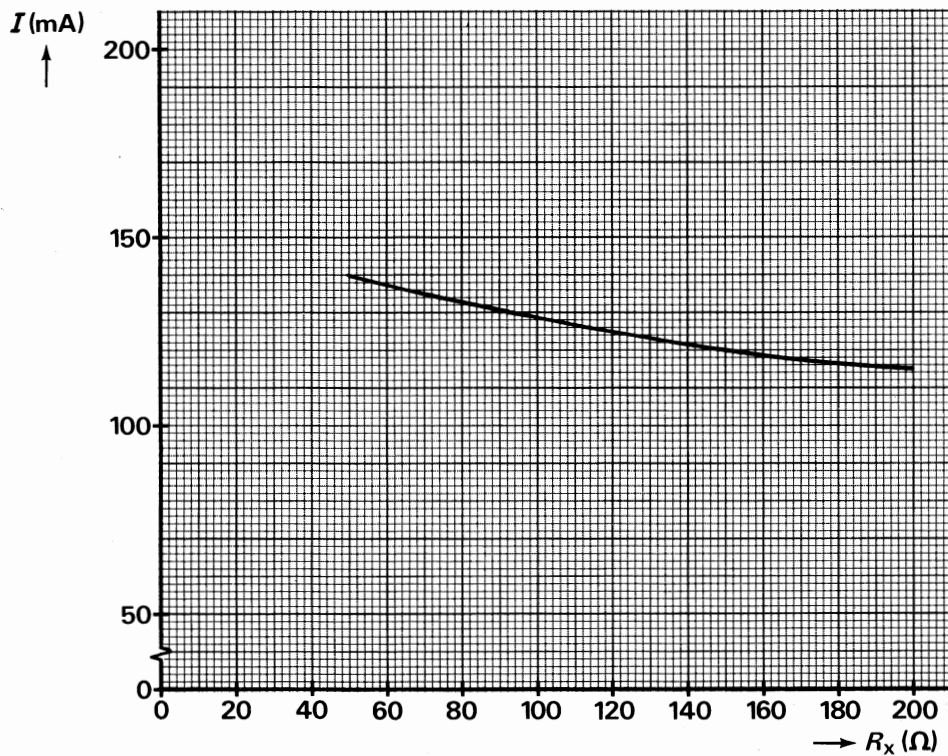

figuur 10.2